

الكيمياء 1:

نحضر حجما $V_a = 500\text{mL}$ لمحلول حمض الميثانويك HCOOH تركيزه المولى $C = 9,99 \cdot 10^{-3} \text{ mol/L}$ قياس pH للمحلول أعطى القيمة 2,9 عند درجة الحرارة 25°C .

I- دراسة تحول كيميائي بقياس pH :

1- أكتب معادلة تفاعل حمض الميثانويك مع الماء؟

2- أحسب نسبة النقدم النهائي للتفاعل؟ استنتج؟

3- أثبت العلاقة بين C و $[\text{HCOO}^-]$ ؟

II- تفاعل محلول حمض الميثانويك مع محلول الصودا:

نأخذ حجما V_a من محلول حمض الميثانويك ونعايره بواسطة محلول الصودا (Na^+, OH^-) تركيزه المولى $C_b = 10^{-2} \text{ mol/L}$. مكنت النتائج المحصل عليها من خط المنحنى جانبه:

1- اعتمادا على المبيان، حدد V_{be} الحجم اللازم لبلوغ التكافؤ؟

2- تحقق من قيمة التركيز C لمحلول حمض الميثانويك ثم استنتاج قيمة الثابتة pKa للمزدوجة $\text{HCOOH}/\text{HCOO}^-$.

3- استنتاج قيمة الحجم V_a ؟

4- أكتب معادلة تفاعل المعايرة الحالى؟

الفيزياء 1:**A- دراسة النظام الانتقالى فى وشيعة:**

نجز التركيب التجربى الممثل في الشكل 1 وذلك لتتبع إقامة التيار في ثنائى القطب AB المكون من موصل أومي مقاومته R وشيعة معامل تحريرها L ومقاومتها r . يطبق المولد المثالى توترة ثابتة $E=6\text{V}$.

1- نضبط المقاومة R على القيمة $R=50\Omega$ ونغلق القاطع عند $t=0$.

بواسطة جهاز ملائم نحصل على المنحنى الممثل في الشكل 2.



1.1 باعتمادك على المعادلة التقاضلية $L \frac{di}{dt} = u = (R+r)i + L \frac{di}{dt}$ هل يتزايد أم يتناقص المقدار خلال النظام الانتقالى؟

1.2 مادر الوشيعة في هذه الحالة؟ أحسب L واستنتاج قيمة r ؟

1.3 نستعمل نفس التركيب التجربى (شكل 1) حيث نغير في كل حالة قيمة L و R كما يبين الجدول أسفله.

يعطى الشكل 3 المنحنيات المحصلة في الحالات الثلاث.

حدد معللا جوابك الحالى الموافقة لكل منحنى؟

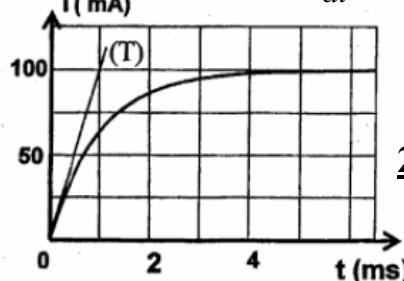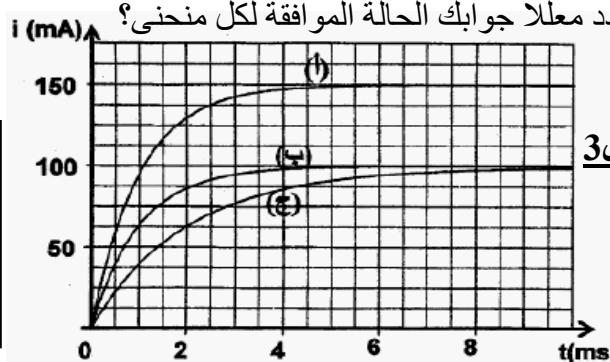**شكل 1****شكل 3****B- دراسة تفريغ مكثف في وشيعة:**

نعتبر التركيب التجربى المكون من مكثف سعته $C = 20\mu\text{F}$ مشحون كليا مرکب على التوالى مع وشيعة معامل تحريرها L و مقاومتها الداخلية مهملا. بواسطة وسيط معلوماتي نعاين التوتر u_c بين مربطي المكثف (شكل 4)


1- ما اسم النظام المحصل؟

2- أثبت المعادلة التقاضلية التي يتحققها التوتر u_c ؟

3- أوجد تعبير التوتر $u_c(t)$ ؟

4- أحسب معامل التحرير L ؟


5- أعط تعبير الشدة $i(t)$ ومثلها في نفس المنحنى؟

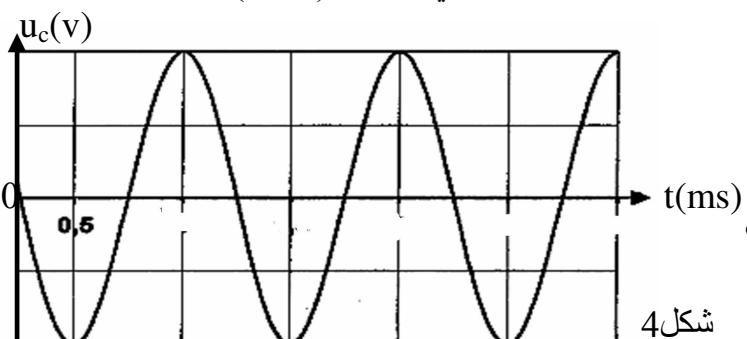**شكل 4**


الجزء الأول:

تضم دارة متولية وشيعة (L , r) وموصل أومي مقاومته $20\Omega = R$ ، مولد مقاومته الداخلية مهملة وقوته الكهرومagnetة $E = 6V$ ، قاطع التيار K . نغلق القاطع K عند $t=0$ وننبع تطور شدة التيار المار في الدارة خلال الزمن فنحصل على المبيان الممثل أسفله (شكل1).

- 1- أرسم تبیانة التركيب التجربی المناسب ؟
- 2- أثبت المعادلة التقاضییة التي تتحققها شدة التيار ؟
- 3- أكتب العبارة الحرفیة لشدة التيار المار في الدارة في النظم الدائم ثم أحسب قيمتها ؟
- 4- أحسب كلا من r و ثابتة الزمن τ و معامل التحریض L للشیعة ؟
- 5- من أجل عدة قيم مختلفة لمعامل التحریض نحصل على قيم موافقة لثابتة الزمن τ الممثلة في الشکل 2 جانبھ.
- 5.1- أكتب العبارة الحرفیة للدالة $(L = f(\tau))$ ؟
- 5.2- من الدراسة النظریة عبر عن τ بدلالة R و r و L ؟ هل نتائج هذه التجربة متواقة مع المعطیات ؟

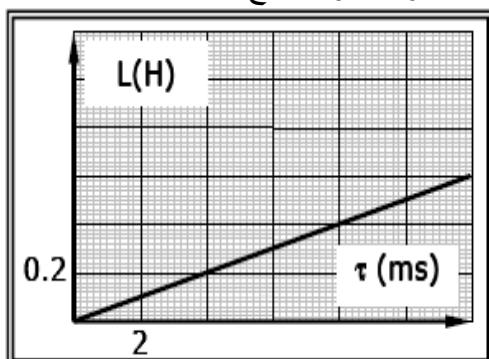

(شكل 1)

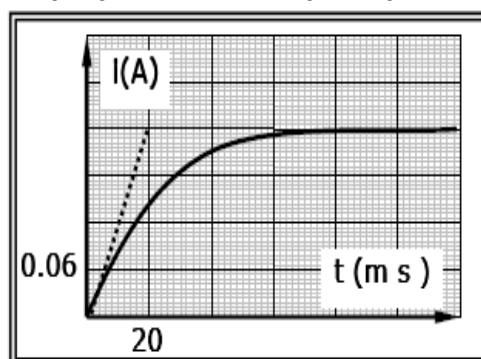

(شكل 2)

الجزء الثاني:

نعتبر التركيب التجربی الممثل في الشکل 3 و المكون من المولد و الشیعة السابقین و مکثف غير مشحون بدئيا سعته C . نضع القاطع K في الموضع 2، بعد شحن المکثف کلیا وبواسطة وسيط معلوماتی نعاین التوتر $(t_C(t))$ و الشدة $(t_i(t))$ اللحظیة فنحصل على المنحنی الممثل في الشکل 4.

شكل 4



- 1- أثبت المعادلة التقاضییة التي تتحققها الشحنة $(q(t))$ ؟

2- أحسب قيمة C سعة المکثف باعتبار شبه الدور يساوی الدور الخاص .

- 3- هل المکثف في حالة شحن أم تفریغ بين اللحظین t_A و t_B ؟

4- ما المقدار المسؤول عن خمود هذه التذبذبات؟ اقترح طریقة تمکن من معالجة هذه الظاهرة ؟


شكل 3

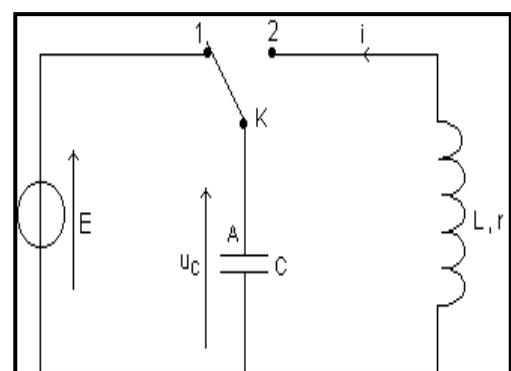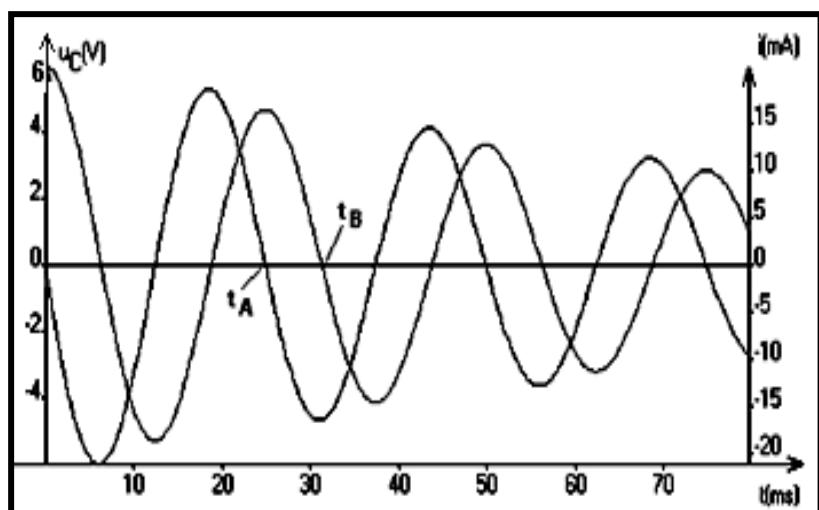

الفيزياء: 3

تُسْتَعْلَمْ عمليّة التضمين بكثرة في الحياة اليومية خصوصاً في مجال الاتصالات.
ويمثل المنحنى (الشكل 1) مثلاً لتوتر مضمّن.

I- التضمين:

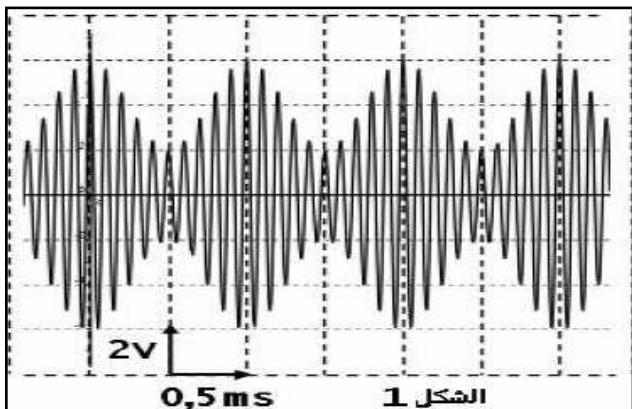

- اعط بعض الأسباب لضرورة التضمين؟
- ما نوع هذا التضمين؟ علل جوابك.

3- يكتب تعبير التوتر المضمّن على الشكل : $u(t) = k(s(t) + u_0)$

. حيث $p(t) = P_m \cos(2\pi f_p t)$ $s(t) = S_m \cos(2\pi f_s t)$ و u_0 عين مبيانيا :

* دور و تردد الموجة الحاملة والإشارة؟

* وسع الإشارة وقيمة المركبة المستمرة u_0 ؟

- أحسب نسبة التضمين m ؟ استنتاج؟


4- من بين المنحنيات 2 و 3 و 4 ما هو المنحنى المحصل عليه عندما نقوم :

ب- بتقليل وسع المركبة u_0

ث- بقصان تردد الموجة الحاملة.

أ- بزيادة تردد الإشارة

ت- بزيادة وسع المركبة u_0

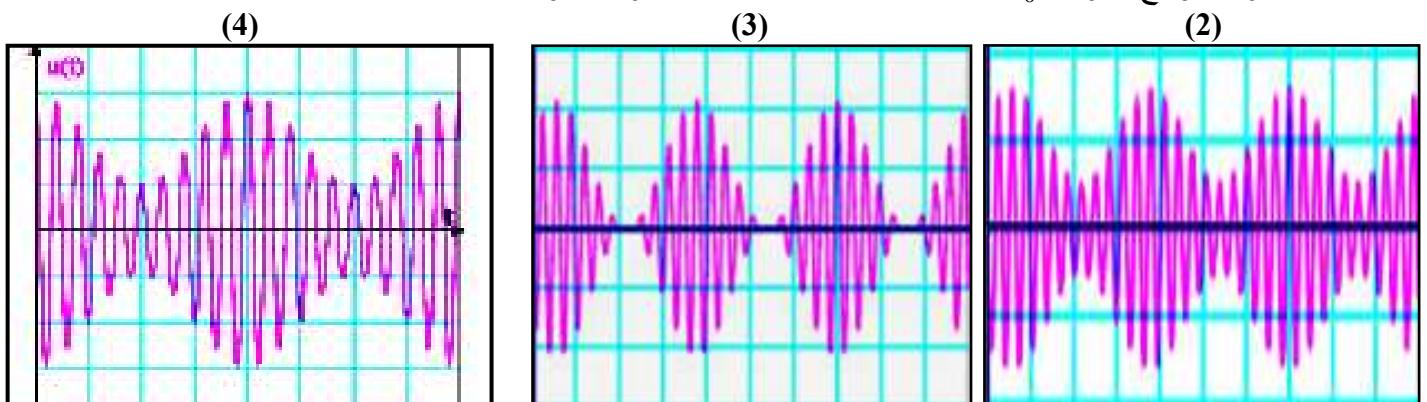

II- إزالة التضمين :

بعد استقبال وانتقاء الإشارة المضمنة، يجب إزالة التضمين.

- ما هي أول عملية (a) تتم خلال هذه المرحلة ثم ارسم تبيانية التركيب التجاري الذي يمكن من ذلك؟

2- ما الشرط اللازم تحقيقه أثناء هذه العملية؟ استنتاج سعة المكثف للحصول على غلاف جيد. نعطي $R = 470\Omega$ ؟

- ما العملية التي تلي المرحلة السابقة (a)؟

- ما الغاية من إزالة التضمين؟

يعاد يوم 2012/03/03

Amine Mohammed